

Correction du TD Modélisation VHDL

Exercice 1 :

➔ Boîte noire correspondant à l'entité :



Exercice 2 :

➔ Entité correspondant à la boîte noire de la Figure 2 :

Entity DFF is

```
PORT( clock : IN STD_LOGIC ;
      D : IN STD_LOGIC;
      Q : OUT STD_LOGIC
```

```
);
```

➔ Entité correspondant à la boîte noire de la Figure 3 :

Entity REG8 is

```
PORT( clock : IN STD_LOGIC ;
      IN_ : IN STD_LOGIC_Vector(7 downto 0);
      OUT_ : OUT STD_LOGIC_Vector(7 downto 0)
```

```
);
```

➔ Entité correspondant à la boîte noire de la Figure 4 :


Entity RAM1K is

```
PORT( CS_Bar : IN STD_LOGIC ;
      OE_Bar : IN STD_LOGIC;
      WE_Bar : IN STD_LOGIC;
      Adress : IN unsigned (9 downto 0);
      I_O : INOUT unsigned (7 downto 0)
```

```
);
```

Exercice 3 :

➔ Boîte noire et schéma électronique en en portes logiques

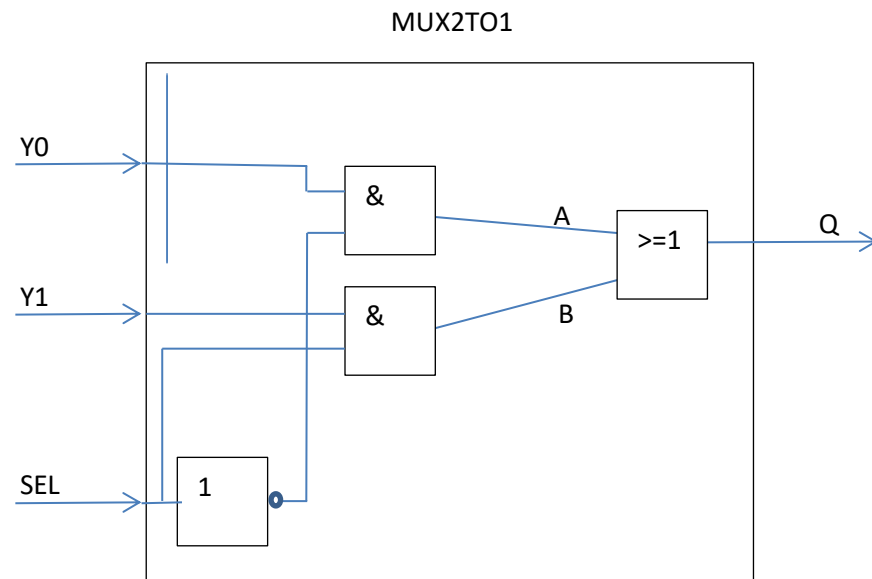

Exercice 4 :

Pour chaque question, la déclaration des librairies et l'entité reste identique.

1. D'après la figure 4 et l'encadré de la dernière page du TD (Instruction concurrente puis Affectation sélective) :

```
ARCHITECTURE ARCHI2 OF MUX2TO1 IS
BEGIN
    WITH SEL SELECT
        Q <= Y0 WHEN '0',
              Y1 WHEN '1',
              '0' WHEN OTHERS;
END ARCHI2;
```

2. D'après la figure 5 et l'encadré de la dernière page du TD (Instruction concurrente puis Affectation conditionnelle) :

```
ARCHITECTURE ARCHI3 OF MUX2TO1 IS
BEGIN
    Q <= Y0 WHEN (SEL = '0'),
          ELSE Y1;
END ARCHI3;
```

3. D'après la figure 6 et l'encadré de la dernière page du TD (Processus puis Instruction séquentielle IF) :

```

ARCHITECTURE ARCHI4 OF MUX2TO1 IS
BEGIN
    PROCESS(SEL, Y0, Y1)
    BEGIN
        IF SEL = '0' THEN
            Q <= Y0;
        ELSE
            Q <= Y1;
        END IF;
    END PROCESS;
END ARCHI4;

```

4. D'après la figure 7 et l'encadré de la dernière page du TD (Processus puis Instruction séquentielle CASE):


```

ARCHITECTURE ARCHI4 OF MUX2TO1 IS
BEGIN
    PROCESS(SEL, Y0, Y1)
    BEGIN
        CASE SEL IS
            WHEN '0' => Q <= Y0;
            WHEN '1' => Q <= Y1;
            WHEN OTHERS => Q <= '0';
        END CASE;
    END PROCESS;
END ARCHI5;

```

Exercice 5 :

1. Boîte noire correspondante

 

- 2.

Si OP = "00" alors RESULT = 0&A + 0&B = "0 0001 0010"
donc QOUT = "0001 0010" et ZERO = '0'

➔ Addition entre A et B

Si OP = "01" alors RESULT = 0&A - 0&B = "0 0000 1100"
donc QOUT = "0000 1100" et ZERO = '0'

➔ Soustraction entre A et B

Si OP = "10" alors RESULT = 0&A AND 0&B = "0 0000 0011"
donc QOUT = "0000 0011" et ZERO = '0'

➔ AND entre A et B

Si OP = "11" alors RESULT = "0 0000 0000"
donc QOUT = "0000 0000" et ZERO = '1'
→ Aucune opération

Le programme réalise donc une UAL pouvant effectuer le « + » et le « - » arithmétique et le « AND » logique ainsi qu'une détection de résultat nul.

3.

Afin de réaliser l'opération (30 - 20), il faut mettre 30 dans A (c'est à dire : A = "0001 1110") et mettre 20 dans B (c'est-à-dire : B = "0001 0100") et pour faire l'opérande « - » mettre OP = "01".

4.

Pour que l'UAL puisse générer un signal de retenue C, il suffit d'ajouter les 2 lignes de code en rouge comme indiqué dans le programme ci-dessous.

Remarque : Le MSB correspondant au bit de poids le plus faible d'un mot binaire à l'inverse du LSB

```
--ALU.VHD
LIBRARY IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all; -- pour le type STD_LOGIC
use ieee.numeric_std.all;    -- pour le type UNSIGNED

ENTITY ALU_3_OP IS
  PORT(
    A : IN UNSIGNED (7 DOWNTO 0);
    B : IN UNSIGNED (7 DOWNTO 0);
    OP : IN UNSIGNED (1 DOWNTO 0);
    QOUT : OUT UNSIGNED (7 DOWNTO 0);
    ZERO : OUT STD_LOGIC);
END ALU_3_OP;

ARCHITECTURE a1_ALU OF ALU_3_OP IS
  SIGNAL RESULT : UNSIGNED (8 DOWNTO 0);
BEGIN
  ZERO <= '1' WHEN RESULT(7 DOWNTO 0) = "00000000" ELSE '0';
  QOUT <= RESULT (7 DOWNTO 0);
  WITH OP SELECT RESULT <=
    ('0' & A ) + ('0' & B) WHEN "00",
    ('0' & A ) - ('0' & B) WHEN "01",
    ('0' & A ) AND ('0' & B) WHEN "10",
    "000000000" WHEN      others;
END a1_ALU;
```

C : OUT STD LOGIC ;

C <= RESULT(8);